

Задание 4

Составить конспект на тему: *однофазный переменный ток и его параметры*

Контрольные вопросы

1. Что называется переменным током?
2. Что называется периодом переменного тока?
3. В каких единицах измеряется частота переменного тока?
4. В какой цепи переменного тока ток и напряжение совпадают по фазе?
5. От каких величин зависит индуктивное сопротивление катушки?
6. По какой формуле можно вычислить сопротивление цепи переменного тока, содержащей активное и индуктивное сопротивления?
7. От каких величин зависит полная мощность генератора переменного тока?
8. Что называется коэффициентом мощности?

Задания отсылать на эл.адрес: valter_s@mail.ru

P.s: «Не затягивайте с выполнением»