

<http://anngeorg.ru/files/switch.pdf>

№ 1. Постройте схему для логической функции  $F(a, b, c) = (\neg a \ \& \ \neg b) \ \& \ (c \vee \neg a) \ \& \ c$ .

№ 2. Дана логическая схема:

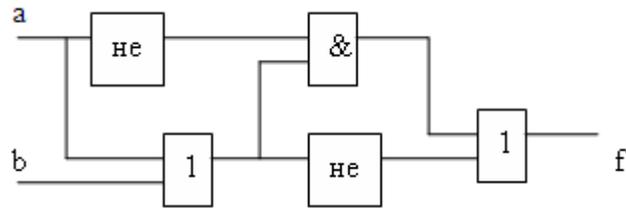


Рис. 6

Составьте логическую функцию, которая ей соответствует. Найдите значения выходного сигнала.

[http://kopilka77.ru/docs/gsv/disciplini/avtomat/lab\\_logic.pdf](http://kopilka77.ru/docs/gsv/disciplini/avtomat/lab_logic.pdf)

решить

вариант выбрать согласно номеру в списке