

Задание 1

Открытая электропроводка (Счётчик - автоматический выключатель - 2 лампочки - двойной выключатель - розетка).

1. Нарисовать принципиальную схему: Счётчик - автоматический выключатель - 2 лампочки - двойной выключатель – розетка.
2. Нарисовать эскиз расположения всех элементов, с указанием размеров размещения (Счётчик - автоматический выключатель - распределительная коробка - 2 лампочки - двойной выключатель - розетка, а так же все места крепления провода).
3. Выполнить **два** способа соединения проводников в (скрутка и пайка), указать минимальный запас провода в распределительной коробке, минимальное расстояние зачистки проводника для выполнения соединения, способы изоляций. **Фото высылать на электронный адрес.**

Выполненное задание высылать на: valter_s@mail.ru

Не затягивайте, заданий много.