

Задание 2

Открытая электропроводка (Счётчик - автоматический выключатель - 2 лампочки - двойной выключатель – 1 лампочка – выключатель - розетка).

1. Нарисовать принципиальную схему: Счётчик - автоматический выключатель - 2 лампочки - двойной выключатель - 1 лампочка – выключатель – розетка.
2. Нарисовать эскиз расположения всех элементов, с указанием размеров размещения (Счётчик - автоматический выключатель - распределительная коробка - 2 лампочки - двойной выключатель - распределительная коробка - 1 лампочка – выключатель - розетка, а так же все места крепления провода).
3. Выполнить два способа соединения проводников в (скрутка и пайка), указать минимальный запас повода в распределительной коробке, минимальное расстояние зачистки проводника для выполнения соединения, способы изоляций. **Фото высылать на электронный адрес.**

Выполненное задание высылать на: valter_s@mail.ru до 4.06.2020г.

P.s. Схемы и эскизы выполнять аккуратно, (разными цветами, фаза-красный, нейтраль-синий, заземление-зелёный; на листе А4 **с применением линейки**).

Работы выполненные не аккуратно НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!!!!!

Работа считается выполненной при выполнении **ВСЕХ ЗАДАНИЙ!**

Не затягивайте, заданий много.